

实验三 单周期CPU

zjx@ustc.edu.cn

2020.5.6

实验目标

- 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
- 掌握数字系统的设计和调试方法
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验内容

1. 设计实现单周期CPU，可执行如下6条指令：


- add, addi 运算
- lw, sw 存取
- beq, j 分支跳转

— 分析指令功能，设计数据通路和控制单元

— ALU和寄存器堆：实验1和实验2设计的模块

— 指令存储器：256 x 32位ROM，IP例化，分布式存储器

— 数据存储器：256 x 32位RAM，IP例化，分布式存储器

 

↓
处理的结果
放在寄存器中

指令功能与格式

- R类*
- 32个寄存器*

add: $rd \leftarrow rs + rt$; $op = 000000, funct = 100000$

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------
 - addi:** $rt \leftarrow rs + imm$; $op = 001000$

lw: $rt \leftarrow M(rs + addr)$; $op = 100011$

sw: $M(rs + addr) \leftarrow rt$; $op = 101011$

beq: if (rs = rt) then $pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$
 else $pc \leftarrow pc + 4$; $op = 000100$

按字节的地址 (5后两位无效)
而寄存器 ROM, RAM: 完整的地址.

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	addr/immediate(16 bits)
------------	------------	------------	-------------------------

4个字节 (-号指左)
寄存器扩展 (32位) → 已补0
 - j:** $pc \leftarrow (pc+4)[31:28] \mid (add \ll 2)[27:0]$; $op = 000010$

op(6 bits)	addr(26 bits)
------------	---------------


拼接

仿真时： 例化CPU，把长看的引脚引出来。⇒互连仿真时 object 里拖出来
也
不方便。

实验内容 (续1)

2. DBU: Debug Unit, 调试单元

- 下载测试时, 用于控制运行方式, 显示运行状态和运行结果

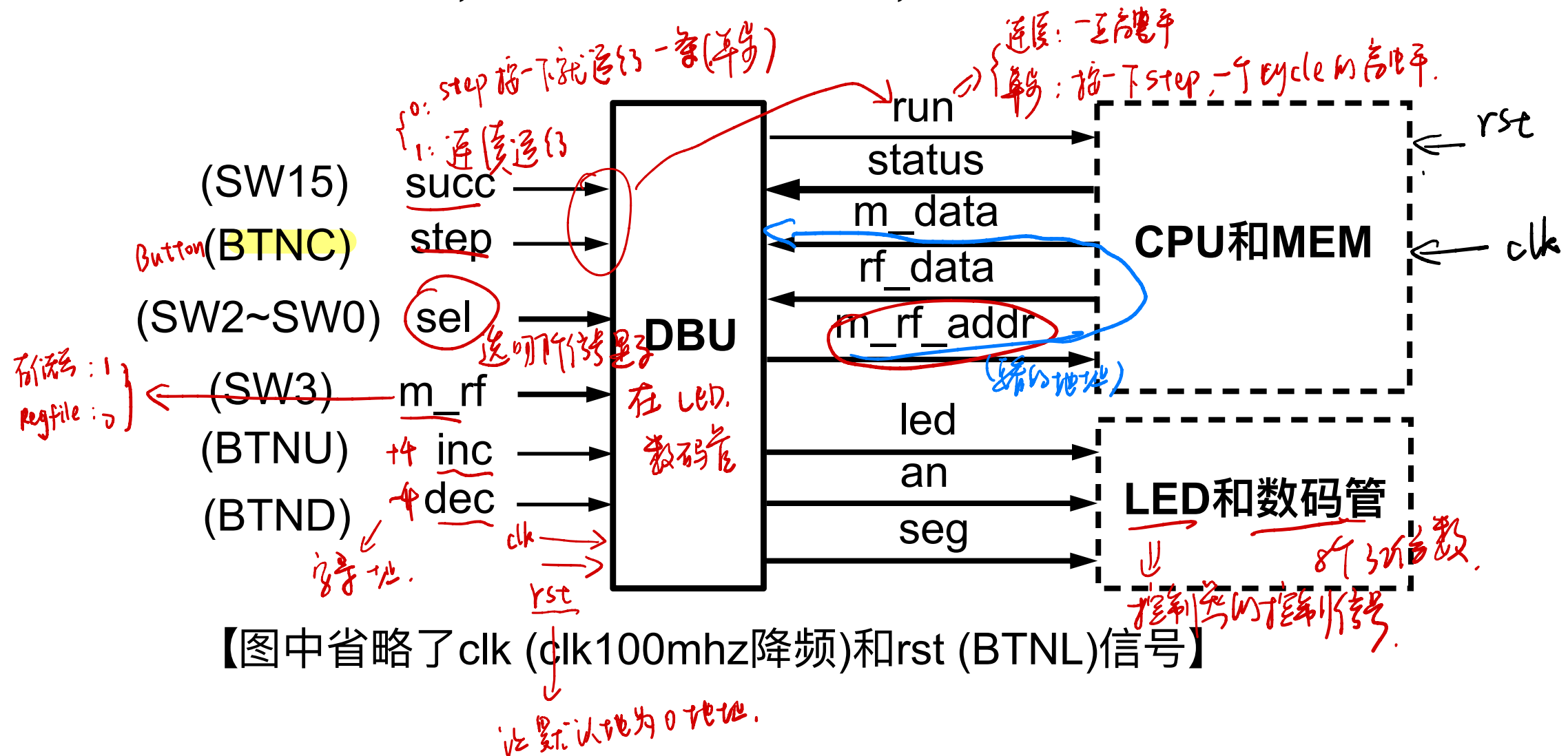

实验内容（续2）

- **控制CPU运行方式**
 - $\text{succ} = 1$: 控制CPU连续执行指令, $\text{run} = 1$ (一直维持)
 - $\text{succ} = 0$: 控制CPU执行一条指令, 每按动step一次, run输出维持一个时钟周期的脉冲
- **sel = 0: 查看CPU运行结果 (存储器或者寄存器堆内容)**
 - m_rf: 1, 查看存储器(MEM); 0, 查看寄存器堆(RF)
 - m_rf_addr: MEM/RF的调试读口地址(字地址), 复位时为零
 - inc/dec: m_rf_addr加1或减1
 - rf_data/m_data: 从RF/MEM读取的数据字
 - 16个LED指示灯显示m_rf_addr
 - 8个数码管显示rf_data/m_data

实验内容（续3）

- **sel = 1 ~ 7：查看CPU运行状态（status）**
 - 12个LED指示灯(SW11~SW0)依次显示控制器的控制信号
(Jump, Branch, Reg_Dst, RegWrite, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUOp, ALUSrc)和ALUZero, 其中ALUOp为3位
 - 8个数码管显示由sel选择的一个32位数据
 - sel = 1: pc_in, PC的输入数据
 - sel = 2: pc_out, PC的输出数据
 - sel = 3: instr, 指令存储器的输出数据
 - sel = 4: rf_rd1, 寄存器堆读口1的输出数据
 - sel = 5: rf_rd2, 寄存器堆读口2的输出数据
 - sel = 6: alu_y, ALU的运算结果
 - sel = 7: m_rd, 数据存储器的输出数据

实验步骤

1. 结构化描述单周期CPU的数据通路和控制器，并进行功能仿真
2. 设计实现调试单元（DBU），并进行功能仿真 写的信号很多
3. 将CPU和DBU下载至FPGA中测试

实验检查

- 检查单周期CPU的功能仿真
- 检查调试单元DBU的功能仿真
- 检查CPU和DBU下载至FPGA后的运行功能

思考题

- 修改数据通路和控制器，增加支持如下指令：

^{累加}
accm: $rd \leftarrow M(rs) + rt$; $op = 000000, funct = 101000$

(w+add的功能实现在一条指令)

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------

The End